

AVTduino RELAY Moduł przekaźników kompatybilny z Arduino

Moduł wykonawczy rozszerzający płytkę AVT5272 – AVTduino o możliwość przełączania na przykład urządzeń zasilanych z sieci energetycznej. Płytka modułu została wyposażona zarówno w złącza szpilkowe umożliwiające jej montaż w płytce AVTduino jak i gniazda pozwalające dołączyć do całości kolejne moduły.

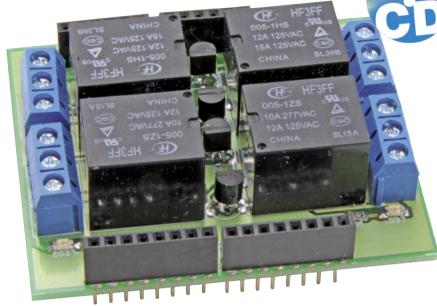

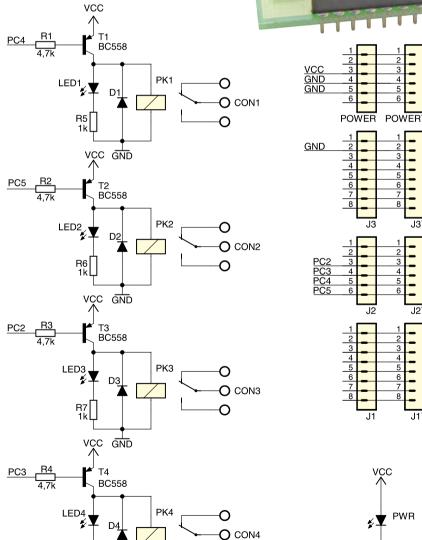

Rysunek 1. Schemat ideowy modułu wykonawczego dla Arduino

R8



AVT-1666 w ofercie AVT:

AVT-1666A – płytka drukowana AVT-1666B – płytka drukowana + elementy

AVT-1666C – zmontowany i uruchomiony kit

Dodatkowe materialy na CD/FTP:

- ftp://ep.com.pl, user: 13057, pass: 41sjv430 wzory płytek PCB
- · karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)

AVTduino (EP 1/2011)

AVT-1615 AVTduino LCD. Wyświetlacz LCD dla Arduino (EP 4/2011)

AVT-1616 AVTduino LED. Wyświetlacz LED dla

Arduino (EP 5/2011)

Cortexino. Kompatybilna z Arduino

płytka z LPC1114 (EP 5/2011) AVT-1618

AVTduino JOY – manipulator dla Arduino (EP 6/2011) PICduino (EP 7/2011)

Uniwersalny moduł rozszerzeń dla Arduino (EP 8/2011)

AVT-1619

AVTduino Motor – driver silników dla Arduino (EP 9/2011) AVTduino BT (EP 10/2011) AVT CPLDuino – kompatybilna

z Arduino płytka z CPLD (EP 11/2011)

AVTduino SD – moduł karty pamięci kompatybilny z Arduino AVT-1649

(EP 11/2011)

Wykaz elementów


R1...R4: 4,7 kΩ (SMD 0805) R5...R9: 1 kΩ (SMD 0805) D1...D4: 1N4007


T1...T4: BC558

GND

PWR. LED1...LED4: dioda LED (SMD 1206) J1, J2, J3, POWER: listwa goldpin ', J2', J3', POWER': gniazdo goldpin PK1...PK4: przekaźnik JQC3FF/005-1ZS CON1...CON4: ARK3/500



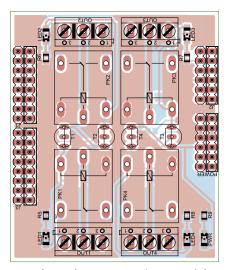

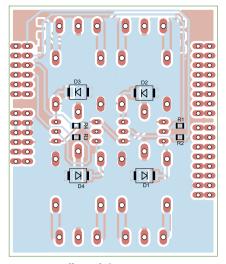

Rysunek 2. Schemat montażowy modułu wykonawczego dla Arduino

Schemat elektryczny modułu pokazano na **rysunku 1**. Elementami wykonawczymi układu są przekaźniki sterowane za pomocą tranzystorów T1...T4. Diody LED1...LED4 informują o fakcie zadziałania przekaźnika, natomiast o jego załączeniu decydują ujemne sygnały z portów PC2...PC5. Dioda LED POWER sygnalizuje obecność napięcia zasilania. Układ można zmontować na płytce drukowanej, której schemat montażowy pokazano na **rysunku 2**. W egzemplarzu modelowym zastosowano przekaźniki o dopuszczalnym prądzie obciążenia 10 A przy napięciu 230 V AC.

ΕB

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2012 47